

Institut für Experimentalphysik der Technischen Universität
Graz

&

Institut für Physik der Universität Graz

LABORÜBUNGEN 2: ELEKTRIZITÄT, MAGNETISMUS, OPTIK

Übungstitel: Halbleiterdiode

Betreuer:

Gruppennummer: 41

Name: Tanja Maier, Johannes Winkler

Kennzahl: 033 678

Matrikelnummer: 11778750, 00760897

Datum: 27.11.2020

WS 20

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1 Aufgabenstellung	3
2 Voraussetzungen und Grundlagen	3
2.1 Halbleiter und Leitfähigkeit	3
2.2 Bänder und Halbleiter	3
2.3 Dotierung von Halbleitern	4
2.4 pn-Übergang	5
2.5 Entladung von Kondensatoren	5
3 Geräteliste	6
4 Beschreibung der Versuchsanordnung	6
4.1 Strom-Spannungscharakteristik einer Gleichrichterdiode	6
4.2 Strom-Spannungscharakteristik einer Zenerdiode	8
4.3 Gleichrichterschaltung mit unterschiedlichen Glättungskondensatoren und Belastungswiderständen	8
5 Versuchsdurchführung und Messwerte	10
5.1 Strom-Spannungscharakteristik einer Gleichrichterdiode	10
5.2 Strom-Spannungscharakteristik einer Zenerdiode	11
5.3 Gleichrichterschaltung mit unterschiedlichen Glättungskondensatoren und Belastungswiderständen	12
6 Auswertung	16
6.1 Strom-Spannungscharakteristik einer Gleichrichterdiode	16
6.2 Strom-Spannungscharakteristik einer Zenerdiode	17
6.3 Gleichrichterschaltung mit unterschiedlichen Glättungskondensatoren und Belastungswiderständen	19
6.3.1 Spannungen an der Diode	19
6.3.2 Ströme durch die Diode bzw. durch den Verbraucher . . .	23
7 Diskussion	26
7.1 Strom-Spannungscharakteristik einer Gleichrichterdiode	26
7.2 Strom-Spannungscharakteristik einer Zenerdiode	26
7.3 Gleichrichterschaltung mit unterschiedlichen Glättungskondensatoren und Belastungswiderständen	26
8 Zusammenfassung	27
9 Literaturverzeichnis	27

1 Aufgabenstellung

1. Messtechnische Ermittlung der Strom-Spannungscharakteristik einer Gleichrichterdiode in Durchlassrichtung und in Sperrrichtung.
2. Automatisierte Aufnahme der Strom-Spannungscharakteristik einer Zenerdiode in Durchlassrichtung und Sperrrichtung.
3. Messtechnische Untersuchung von Spannungs- und Stromverläufen in einer Einweg- bzw. Gleichrichterschaltung mit unterschiedlichen Glättungskondensatoren und Belastungswiderständen.

2 Voraussetzungen und Grundlagen

2.1 Halbleiter und Leitfähigkeit

Als Halbleiter bezeichnet man einen kristallinen Feststoff, der aufgrund von seiner elektrischen Leitfähigkeit sowohl als Leiter als auch als Nichtleiter gesehen werden kann. Die Leitfähigkeit ist dabei stark temperaturabhängig, im Bereich des absoluten Nullpunktes sind Halbleiter praktisch nicht leitfähig (da so gut wie keine frei beweglichen Elektronen vorhanden sind) und verhalten sich wie Isolatoren. Nicht elektrisch leitfähige Halbleiter werden auch als ideale Halbleiterkristalle bezeichnet und besitzen trotz der fehlenden Ladungsträger eine gewisse Oberflächenleitfähigkeit, die durch das Fehlen der Partneratome an den Grenzflächen und den damit verbundenen „Defektelektronen“ begründet werden kann. Solche Effekte treten auch im Inneren des Kristalles auf und tragen zur Eigenleitfähigkeit des Halbleiters bei. Die elektrische Leitfähigkeit von Halbleitern nimmt mit steigender Temperatur zu, sie werden deshalb auch als Heißeiter bezeichnet. (vgl. [1], [2])

2.2 Bänder und Halbleiter

Das Bändermodell ist ein quantenmechanisches Modell, mit dem elektronische Energiezustände in einem Kristall und somit die Leitfähigkeit von Leiter, Halbleitern und Isolatoren beschrieben werden kann. Ausgegangen wird davon, dass sich die Atomrümpfe in einem festen Gitter, also an fixen Positionen im Kristall befinden. Der Bereich der Ladungsträger wird dann in Valenzband, Bandlücke und Leitungsband aufgeteilt. Die Elektronen befinden sich zunächst im Valenzband, im Grundzustand ist das Leitungsband nicht besetzt. Die jeweilige Größe der Bandlücke entscheidet über die elektrische Leitfähigkeit. (vgl. [1], [2])

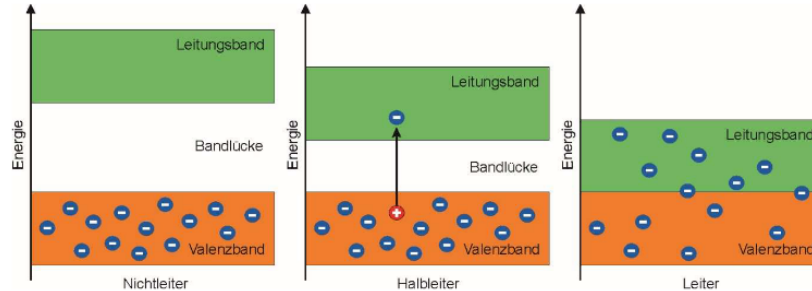


Abbildung 1: Bändermodell

Bei elektrischen Leitern ist das Valenzband entweder nicht vollständig besetzt oder Valenzband und Leitungsband überlappen sich – die Bandlücke ist also nicht vorhanden. Dies ermöglicht den Elektronen sich frei über das Valenzband und Leitungsband zu bewegen. Elektrische Leiter sind beispielsweise Metalle wie Kupfer oder Aluminium. (vgl. [1], [3], [4])

Bei Halbleitern ist die Bandlücke gerade so groß, dass zumindest ein Teil der Elektronen bereits bei geringer Anregung (z.B. Raumtemperatur) vom Valenzband in das Leitungsband gelangen. Jedes Elektron, das so in das Leitungsband gelangt hinterlässt dabei eine Lücke im Valenzband, die durch ein weiteres Elektron aus „dem Inneren“ wieder aufgefüllt werden muss. So entsteht der Eindruck als würde die Lücke immer weiterwandern. Wichtig zu beachten ist, dass es dabei immer gleich viele positive Ladungen (Lücken) und negative Ladungen im Valenzband gibt – der Halbleiterkristall ist also insgesamt elektrisch neutral. Eines der wichtigsten Halbleitermetalle ist Silizium. (vgl. [1], [5])

Bei Isolatoren ist die Bandlücke so groß, dass kein Elektron vom Valenzband in das Leitungsband gelangt. Die Elektronen sind also im Valenzband „eingesperrt“ und könnten, wenn überhaupt nur mit großem Energieaufwand stark genug angeregt werden, um in das Leitungsband zu gelangen. Als Isolatoren geeignete Materialien sind zum Beispiel Gummi oder Glas. (vgl. [1], [3], [4])

2.3 Dotierung von Halbleitern

Das Dotieren beschreibt das Einbringen von Fremdatomen in den Halbleiter, um so gezielt seine Leitfähigkeit zu verändern. Man unterscheidet dabei zwischen n-Dotierung und p-Dotierung. Bei der n-Dotierung werden Fremdatome mit fünf Valenzelektronen, wie beispielsweise Phosphor in einen Siliziumkristall (Halbleiter mit vier Valenzelektronen) eingebracht. Vier der Valenzelektronen des Phosphors werden dabei für die Elektronenpaarbindung zu den Siliziumatomen benötigt. Das fünfte Valenzelektron bleibt übrig und löst sich bereits bei geringer Energie vom Fremdatom ab und zurück bleibt nur noch der positive

Atomrumpf des Fremdatoms – das Fremdatom wird daher auch oft als Donator bezeichnet, da es quasi sein für die Bindung nicht benötigtes Valenzelektron „spendet“. Durch den Einbau dieser Donatoratome kommt es also zu frei beweglichen Ladungsträgern und somit zu höherer elektrischer Leitfähigkeit.

Bei der p-Dotierung werden Fremdatome mit nur drei Valenzelektronen, wie zum Beispiel Bor in einen Siliziumkristall eingebracht. Für die Elektronenpaarbindung werden jedoch vier Valenzelektronen benötigt, das heißt, dass sich die Boratome das fehlende Elektron aus ihrer Umgebung (also von einem nicht an der Bindung beteiligten Siliziumatom) holen und somit positive „Löcher“ kreieren, welche wiederum von anderen Elektronen befüllt werden. Diese dreiwertigen Fremdatome werden deshalb auch als Akzeptoratome bezeichnet. (vgl. [1], [6])

2.4 pn-Übergang

Ein pn-Übergang ist der Grenzbereich, der entsteht, wenn man ein p-dotiertes und ein n-dotiertes Material zusammenbringt. Das darauf resultierende Bauelement ist die Halbleiterdiode. Die Stärke der elektrischen Leitfähigkeit einer Diode hängt dabei von der Richtung des Stromflusses ab. Man unterscheidet hier zwischen der Polung in Durchlassrichtung (Pluspol der Spannungsquelle liegt an p-Schicht), bei der der Strom fließt und der Polung in Sperrrichtung (Pluspol der Spannungsquelle liegt an n-Schicht), bei der kein Strom fließen kann. (vgl. [7], [8])

2.5 Entladung von Kondensatoren

Wird ein Kondensator mit Kapazität C am Widerstand R entladen, dann

3 Geräteliste

Tabelle 1: Liste der verwendeten Geräte

Abk.	Gerätename	Modell	Unsicherheit
N	Netzgerät	Hameg HM8040-2	
MM	Multimeter	Fluke 175	
OS	Osizolloskop	InfiniiVision DSOX2022A	
GL1	Gleichrichter- diode	1N4007	
Z1	Zenerdiode	1N5337	
TR1	Transformator		
C1	Kondensator	$C_1 = 10 \mu\text{F}$	$\Delta C_1 = 2 \mu\text{F}$
C2	Kondensator	$C_2 = 100 \mu\text{F}$	$\Delta C_2 = 20 \mu\text{F}$
R1	Widerstand	$R_1 = 10 \Omega$	$\Delta R_1 = 0.2 \Omega$
R2	Widerstand	$R_2 = 10 \Omega$	$\Delta R_2 = 0.2 \Omega$
R31	Widerstand	$R_1 = 1500 \Omega$	$\Delta R_1 = 15 \Omega$
R31	Widerstand	$R_2 = 100 \Omega$	$\Delta R_2 = 1 \Omega$
RA	Widerstand	$R_A = 1 \text{ M}\Omega$	$\Delta R_A = 10 \text{ k}\Omega$
RB	Widerstand	$R_B = 100 \Omega$	$\Delta R_B = 1 \Omega$

RA ist der Widerstand aus Aufgabe 1 (b), der benötigt wird um den Sperrstrom der Gleichrichterdiode zu bestimmen. RB ist der Widerstand aus Aufgabe 2, der benötigt um den Strom durch die Zenerdiode zu bestimmen.

Die Widerstände R1 und R2 wurden für Aufgabe 3 benötigt. Die Widerstände R31 und R32 sind ebenfalls aus Aufgabe 3 und werden dort wahlweise für R3 eingesetzt und im weiteren auch so genannt.

Sämtliche Daten wurden nach den Versuch mit Python3.8 ausgewertet, wobei für Grafiken die Library `Matplotlib` verwendet wird.

4 Beschreibung der Versuchsanordnung

4.1 Strom-Spannungscharakteristik einer Gleichrichterdiode

Im ersten Fall (Grafik 2) wird eine vorgegebene Spannung eingestellt und es wird Spannung und Strom am Kondensator gemessen. Die Messung selbst erfolgt spannungsrichtig.

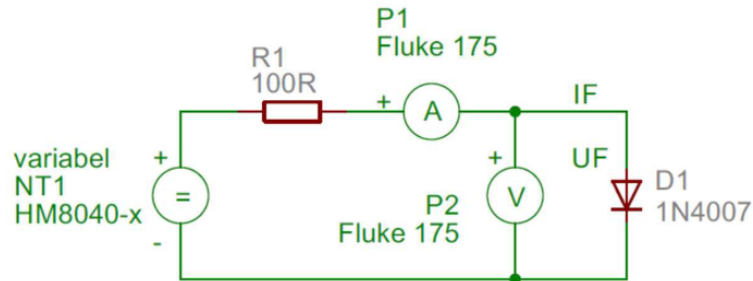


Abbildung 2: Versuchsaufbau von Aufgabe 1 (a): Gleichrichterdiode in Durchlassrichtung

In diesem Fall (Grafik 3) wird stromrichtig gemessen. Der Strom wird allerdings nicht direkt mit Hilfe eines Amperemeters gemessen, sondern durch den Spannungsabfall eines vorgegebenen Widerstandes. Es gilt in diesem Fall für den Strom I_D durch die Diode

$$I_D = \frac{U_{IR}}{R_2}$$

Da R_2 sehr groß ist ($1\text{ M}\Omega$), wird ein sehr kleiner Strom (im Bereich von nA) durch die Diode erwartet.

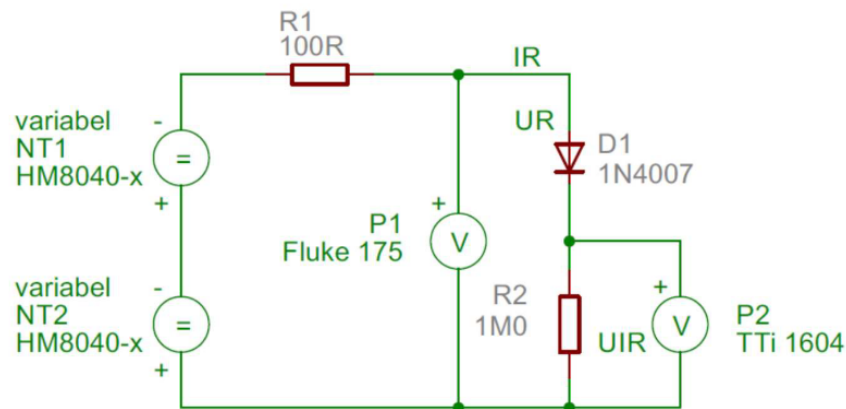


Abbildung 3: Versuchsaufbau von Aufgabe 1 (b): Gleichrichterdiode in Sperrrichtung

4.2 Strom-Spannungscharakteristik einer Zenerdiode

Bei der Zenerdiode wird die Spannung einmal vor und einmal nach dem Widerstand gemessen. Durch die Spannungsdifferenz zwischen vorher und nachher kann aufgrund des Wertes für den Widerstand der Strom bestimmt werden. Damit bekommt man den Strom und die Spannung der Zenerdiode und kann die Kennlinie aufstellen.

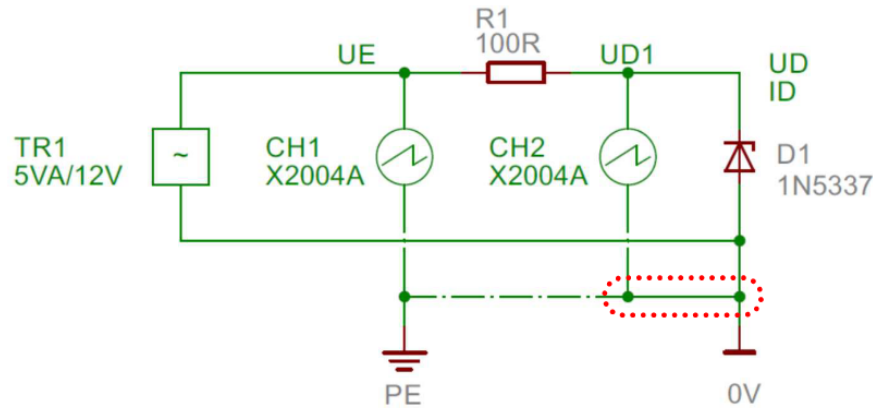


Abbildung 4: Versuchsaufbau von Aufgabe 2

4.3 Gleichrichterschaltung mit unterschiedlichen Glättungskondensatoren und Belastungswiderständen

Eine Gleichrichterschaltung dient dazu, dass der Verbraucher (R3) nur mit positiver Spannung (Gleichstrom) versorgt wird. Der Transformator TR1 dient als Wechselspannungsquelle. An der Diode D1 wird nur eine positive Spannung durchgelassen. Bei positiver Spannung durch TR1 schaltet die Diode auf Durchlass. Dann wird der Kondensator geladen und R3 mit positiver Spannung versorgt. Bei negativer Spannung durch TR1 sperrt die Diode und der Verbraucher R3 wird wieder mit positiver Spannung des Kondensators versorgt. Der Versuchsaufbau ist in Grafik 5 zu sehen. Eine zweite Version ohne Messgeräte (Oszilloskop) sieht man zum besseren Verständnis in Grafik 6.

Die Spannung an der Diode kann durch Subtraktion der Spannungen aus CH2 und CH4 bestimmt werden.

$$U_{D1} = U_{CH2} - U_{CH4} \quad (1)$$

Der Strom an C1 ist gleich dem Strom an R2, also gilt

$$I_{C1} = \frac{U_{R2}}{R2} \quad (2)$$

Der Strom durch den Verbraucher R3 ist über CH4 zu berechnen

$$I_{R3} = \frac{U_{CH4}}{R3} \quad (3)$$

Der Strom durch die Diode muss auch durch R1 gehen (sieht man in Grafik 6 besser). Die Spannung über R1 wird bei CH1 gemessen, insgesamt gilt daher

$$I_{D1} = \frac{U_{CH1}}{R1} \quad (4)$$

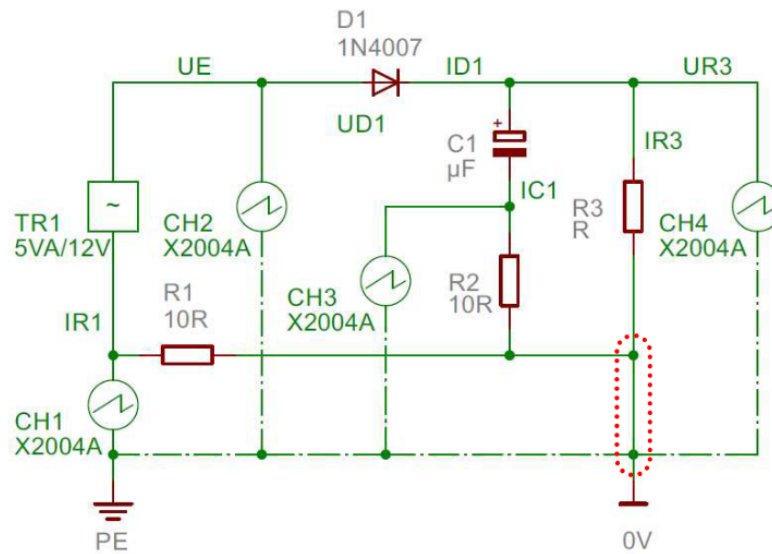


Abbildung 5: Versuchsaufbau von Aufgabe 3

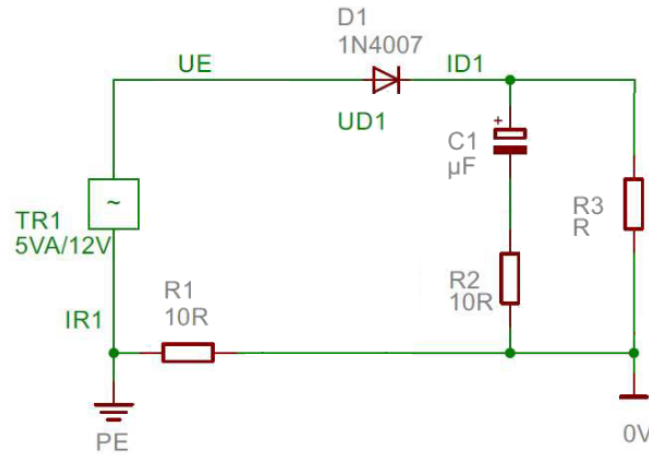


Abbildung 6: Versuchsaufbau von Aufgabe 3, vereinfachte Darstellung ohne Oszilloskop.

5 Versuchsdurchführung und Messwerte

5.1 Strom-Spannungscharakteristik einer Gleichrichterdiode

Zuerst wird gemäß Grafik 2 in Durchlassrichtung gemessen. Die Messung erfolgt dabei spannungsrichtig. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Beim Aufbau ist auf die korrekte Polung der Geräte zu achten.

Tabelle 2: Messung der Durchlassspannung U_F und des Durchlassstromes I_F an einer Gleichrichterdiode.

U_F / V	I_F / mA
0.000	0.00
0.110	0.01
0.391	0.01
0.510	0.15
0.595	1.02
0.700	10.51
0.723	14.50
0.735	22.16
0.747	32.53
0.764	50.30
0.780	75.60
0.791	101.10
0.799	125.70
0.806	151.80
0.812	176.60
0.815	192.40

Im zweiten Teil wird gemäß Grafik 3 gemessen. Diesmal ist die Messung stromrichtig. Zusätzlich werden zwei Netzgeräte in Serie geschaltet, um eine höhere Spannung zu erzielen. Der Sperrstrom wird anhand des Spannungsabfalls an einem seriell geschalteten hochohmigen Widerstand gemessen. Da bei der Sperrrichtung die Polung vertauscht ist, sind die Spannungen entsprechend negativ.

Tabelle 3: Messung der Sperrspannung U_R und der Sperrstromspannung U_{IR} an einer Gleichrichterdiode in Sperrichtung.

U_R / V	U_{IR} / mV
0	0.00
-5	-0.45
-10	-0.74
-15	-1.01
-20	-1.19
-25	-1.36
-30	-1.49
-35	-1.58
-40	-1.67

5.2 Strom-Spannungscharakteristik einer Zenerdiode

Gemäß des Aufbaus in Grafik 4 folgt durch Messung

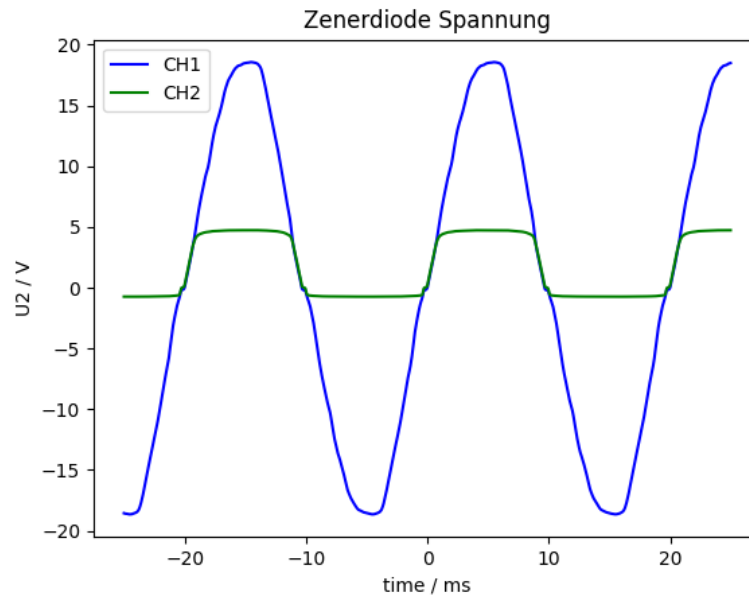


Abbildung 7: Spannungen am Oszilloskop gemäß des Versuchsaufbaus in Grafik 4. Auf CH1 liegt die Eingangsspannung des Transformators an, auf CH2 wird die Spannung über die Diode gemessen.

5.3 Gleichrichterschaltung mit unterschiedlichen Glättungskondensatoren und Belastungswiderständen

In diesem Fall wird der Versuchsaufbau in Grafik 5 betrachtet. Bei diesem wird wechselweise der Widerstand R_3 (Verbraucher) ausgewechselt. Insgesamt stehen für R_3 die Werte $1500\text{ k}\Omega$, $100\text{ }\Omega$ und ∞ (also keine Verbindung an dieser Stelle) zur Verfügung. Zusätzlich kann der Kondensator C_1 des Versuchsaufbaus variieren. Im Versuch stehen die Werte $10\text{ }\mu\text{F}$ und $100\text{ }\mu\text{F}$ zur Verfügung.

Die 3 Werte für den Verbraucherwiderstand (im folgenden vereinfacht als R bezeichnet) und jene 2 Werte für den Kondensator werden kombiniert, sodass insgesamt 6 Messungen durchgeführt werden.

Zur ersten Interpretation ist vorwiegend CH2 (blau) und CH4 (rot) interessant. Bei CH2 handelt es sich um die Eingangsspannung, während CH4 die Ausgangsspannung ist. CH1 und CH3 dient zur Berechnung der fließenden Ströme und wird erst an späterer Stelle relevant.

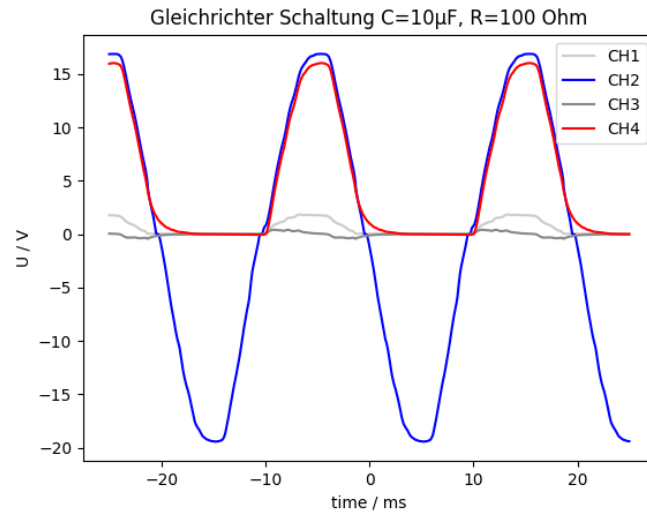


Abbildung 8: Messung der Gleichrichterschaltung gemäß Versuchsaufbau in Grafik 5. $C = 10\text{ }\mu\text{F}$, $R = 100\text{ }\Omega$.

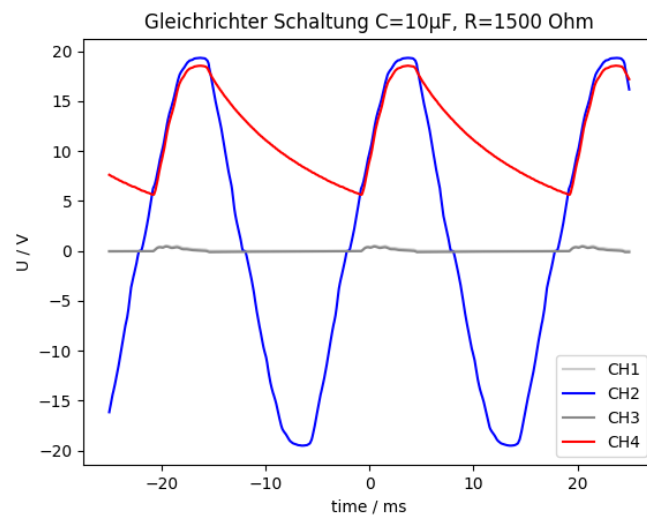


Abbildung 9: Messung der Gleichrichterschaltung gemäß Versuchsaufbau in Grafik 5. $C = 10\text{ }\mu\text{F}$, $R = 1500\text{ }\Omega$.

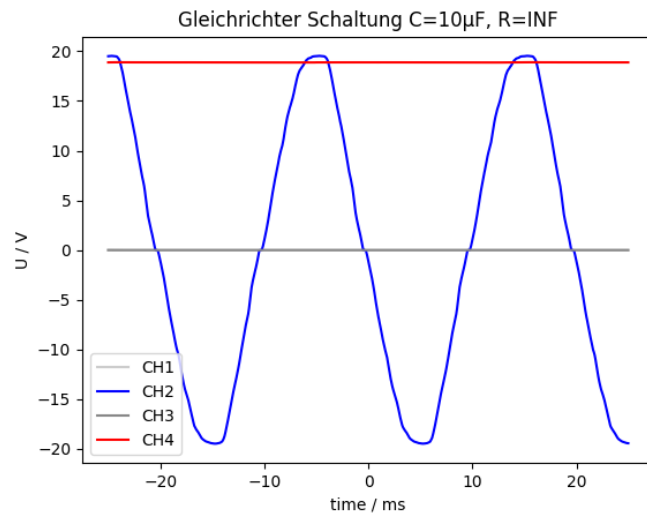


Abbildung 10: Messung der Gleichrichterschaltung gemäß Versuchsaufbau in Grafik 5. $C = 10 \mu\text{F}$, $R = \infty$.

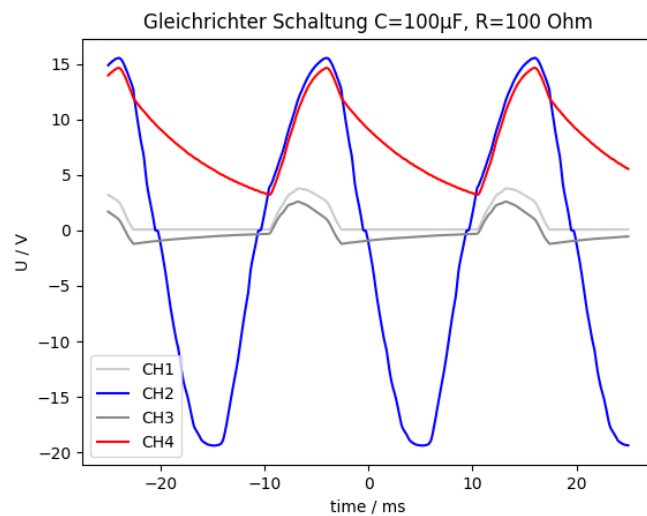


Abbildung 11: Messung der Gleichrichterschaltung gemäß Versuchsaufbau in Grafik 5. $C = 100 \mu\text{F}$, $R = 100 \Omega$.

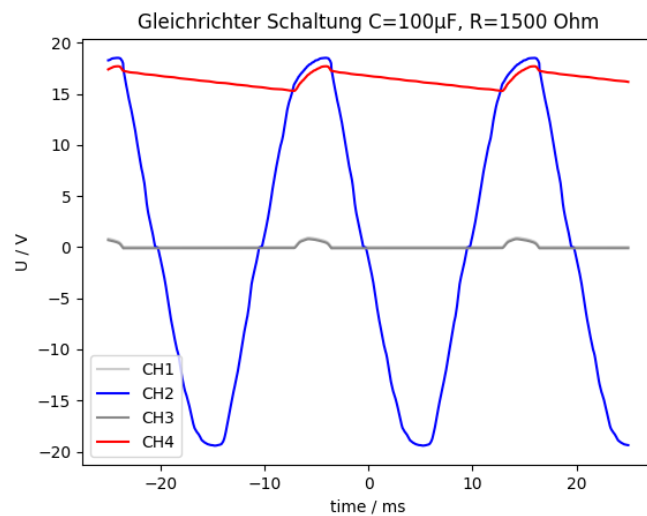


Abbildung 12: Messung der Gleichrichterschaltung gemäß Versuchsaufbau in Grafik 5. $C = 100\text{ }\mu\text{F}$, $R = 1500\text{ }\Omega$.

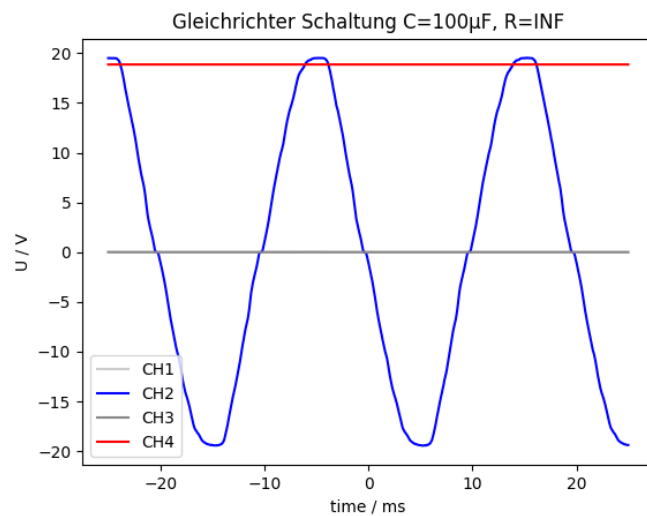


Abbildung 13: Messung der Gleichrichterschaltung gemäß Versuchsaufbau in Grafik 5. $C = 100\text{ }\mu\text{F}$, $R = \infty$.

6 Auswertung

6.1 Strom-Spannungscharakteristik einer Gleichrichterdiode

Aus den gegebenen Werten kann man eine Kennlinie für diese Diode berechnen. Diese ist in Abbildung 14 dargestellt.

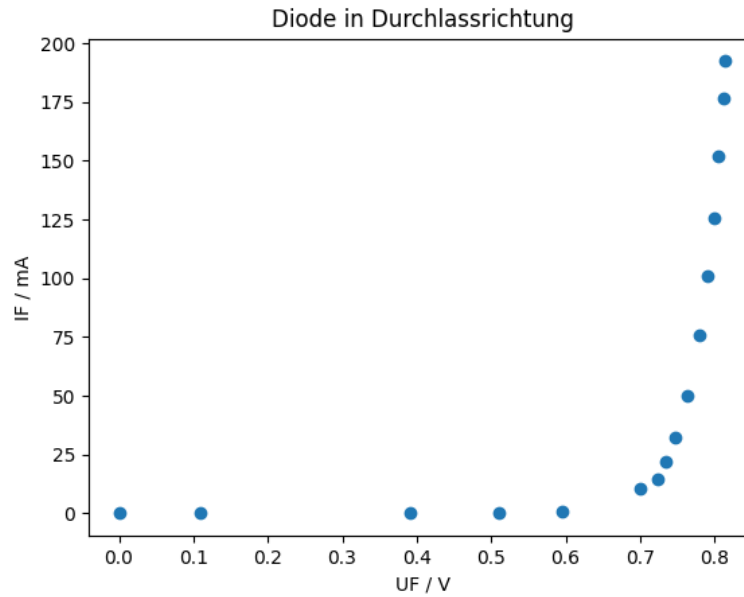


Abbildung 14: Durchlassspannung U_F und Durchlassstrom I_F grafisch dargestellt.

Tabelle 4: Berechnung des Sperrstromes aus der Sperrstromspannung. Es gilt $U_{\text{IR}} = R \cdot I_R$ mit $R = (1000 \pm 10) \text{ k}\Omega$.

U_R / V	$U_{\text{IR}} / \text{mV}$	I_R / nA	$\Delta I_R / \text{nA}$
0	0.00	0.00	
-5	-0.45	-0.45	
-10	-0.74	-0.74	
-15	-1.01	-1.01	
-20	-1.19	-1.19	
-25	-1.36	-1.36	
-30	-1.49	-1.49	
-35	-1.58	-1.58	
-40	-1.67	-1.67	

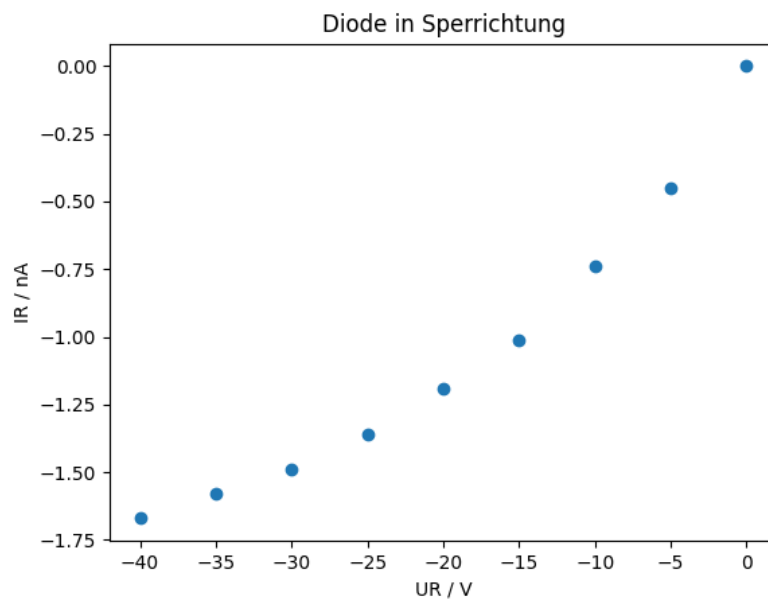


Abbildung 15: Sperrspannung U_R und Sperrstrom I_R grafisch dargestellt.

6.2 Strom-Spannungscharakteristik einer Zenerdiode

In diesem Versuch ist der Strom durch die Diode zu berechnen. Gemäß des Versuchsaufbaus in Grafik 7 und den Informationen im Moodle ([1]), gilt

$$I_D = \frac{U_2 - U_1}{R_1}$$

Der zeitliche Verlauf des Stromes ist in Grafik 16 veranschaulicht.

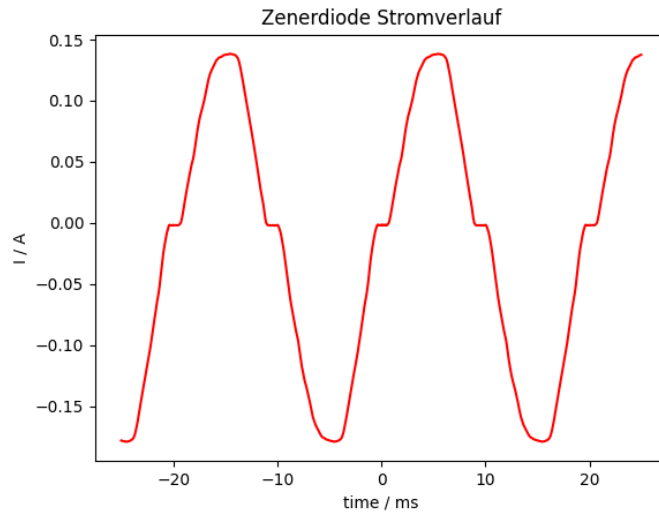


Abbildung 16: Stromverlauf durch die Zenerdiode.

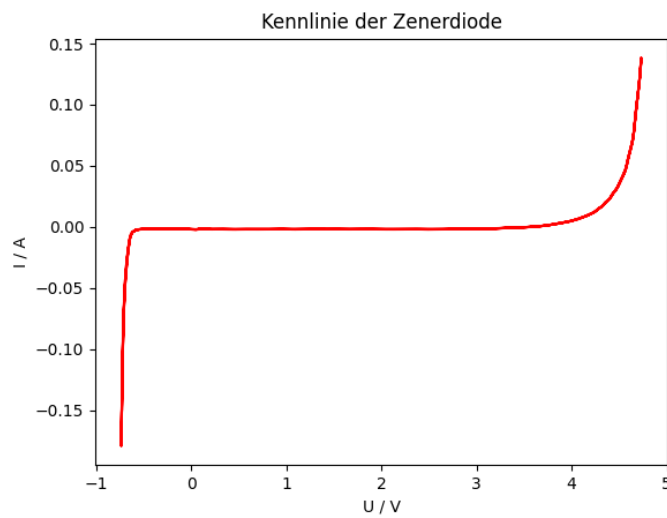


Abbildung 17: Kennlinie der Zenerdiode.

6.3 Gleichrichterschaltung mit unterschiedlichen Glättungskondensatoren und Belastungswiderständen

6.3.1 Spannungen an der Diode

An dieser Stelle ist Strom und Spannung an der Diode zu berechnen. Die Formeln hierfür sind (1) und (4).

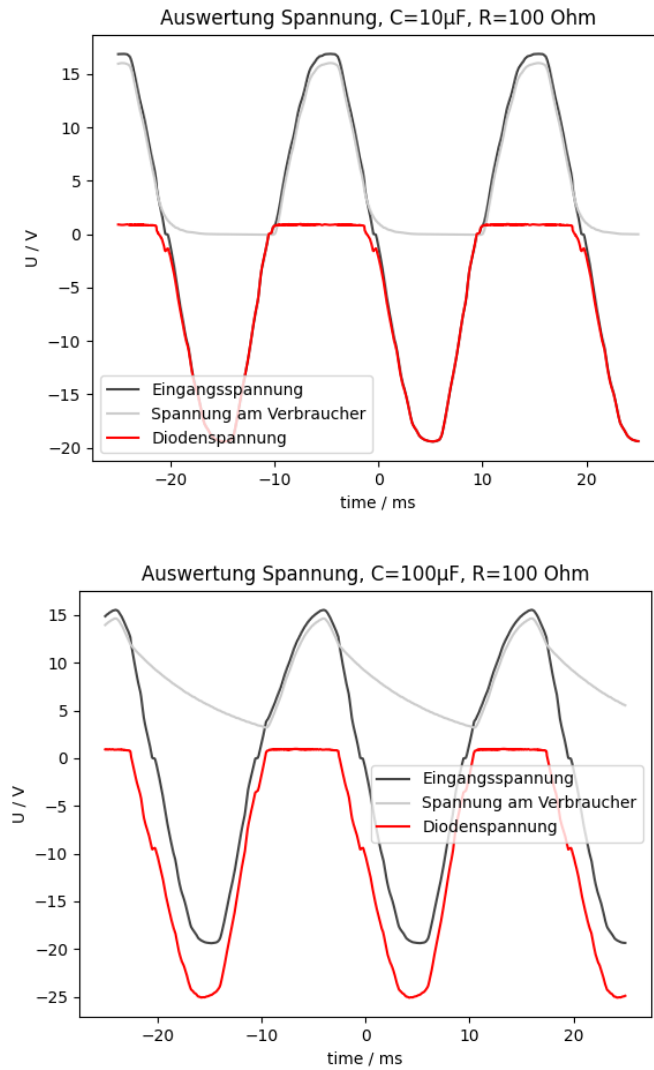


Abbildung 18: Berechnung der Diodenspannung, bei $C = 10\ \mu\text{F}$ (oben) und bei $C = 100\ \mu\text{F}$ (unten) und $R = 100\ \Omega$. Bei Kondensator mit höherer Kapazität kann die Spannung am Verbraucher länger gehalten werden. Die Entladezeit des Kondensators wäre $\tau = (1.0 \pm 0.2)\ \text{ms}$ (oben) bzw. $\tau = (1 \pm 2)\ \text{ms}$ (unten).

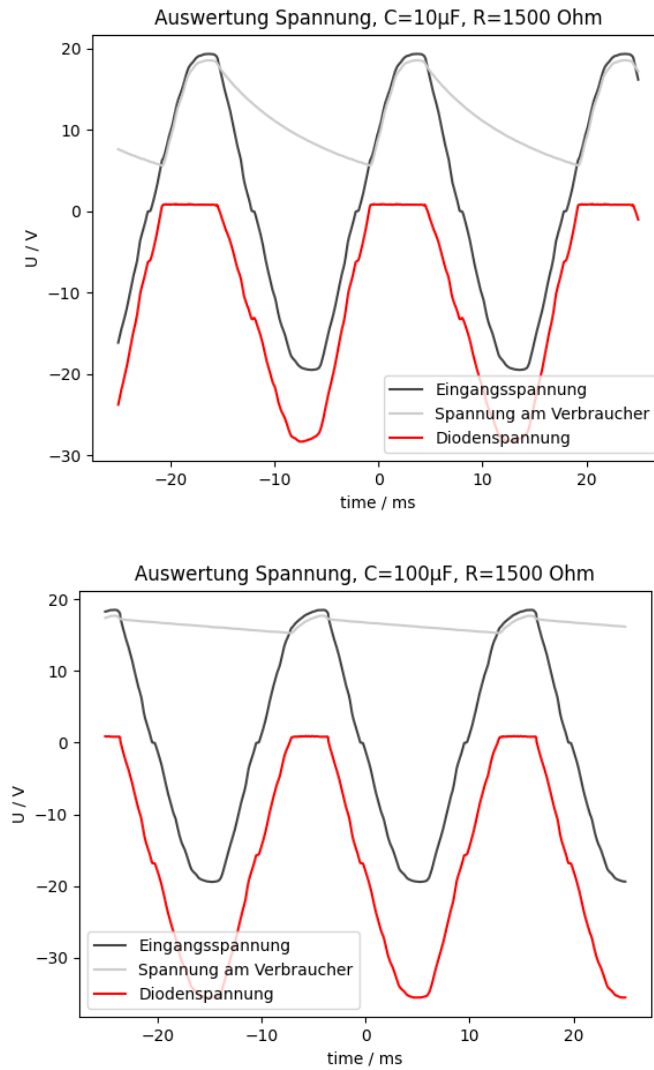


Abbildung 19: Berechnung der Diodenspannung, bei $C = 10\text{ }\mu\text{F}$ (oben) und bei $C = 100\text{ }\mu\text{F}$ (unten) und $R = 1500\text{ }\Omega$. Man sieht, dass durch die höhere Kapazität im Kondensator die Spannung weniger stark abfällt. Die Entladezeit des Kondensators wäre $\tau = (15 \pm 3)\text{ ms}$ (oben) bzw. $\tau = (150 \pm 31)\text{ ms}$ (unten).

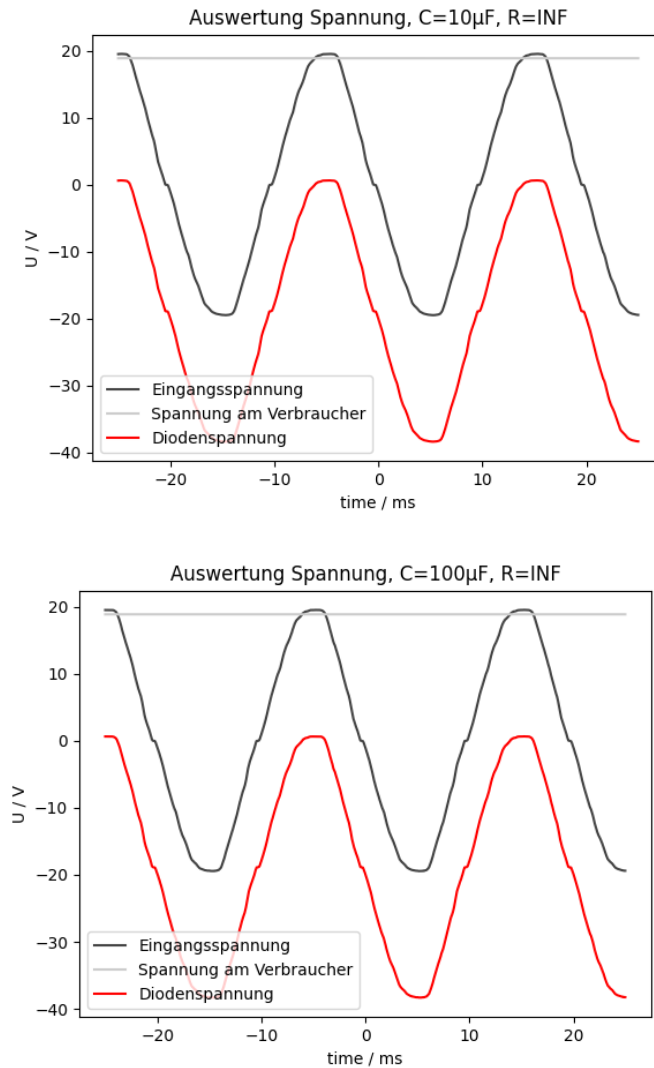


Abbildung 20: Berechnung der Diodenspannung, bei $C = 10 \mu\text{F}$ (oben) und bei $C = 100 \mu\text{F}$ (unten) und $R = \infty$. Man sieht, dass die Spannung am (nicht angeschlossenen) Verbraucher in beiden Fällen konstant ist. Dies gilt allerdings nur für den Leerlauf. Sobald ein Verbraucher angeschlossen ist, sinkt die Spannung ab. Die Entladezeit wäre in beiden Fällen unendlich groß.

6.3.2 Ströme durch die Diode bzw. durch den Verbraucher

Weiters ist auch von Interesse, wieviel Strom über den Kondensator bzw. über den Verbraucher läuft. Die Formeln hierfür sind (2) und (3).

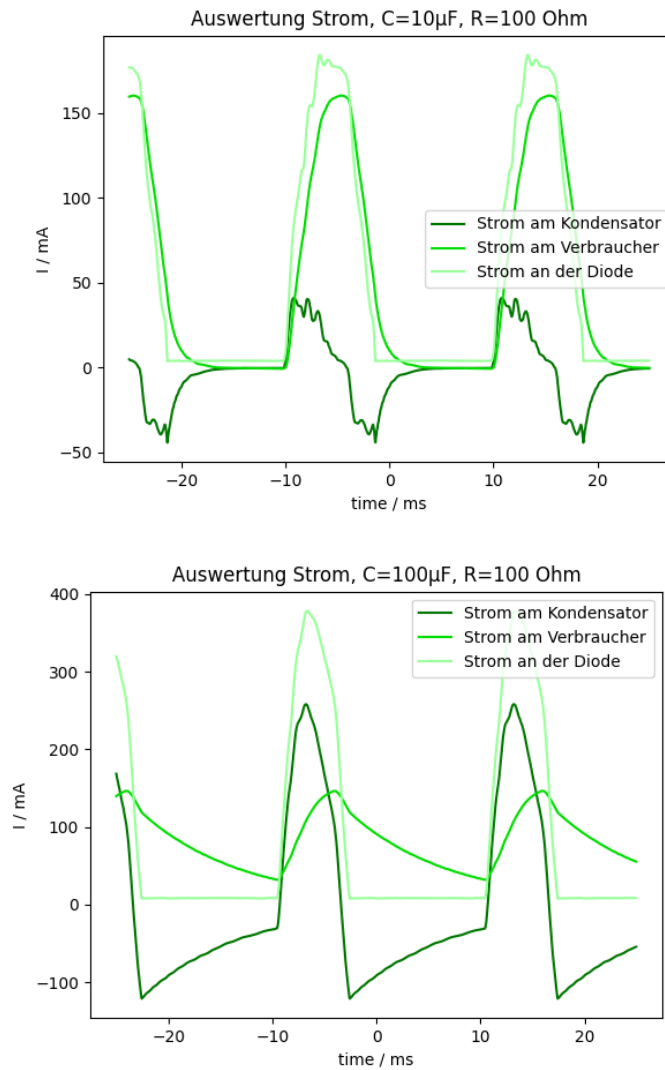


Abbildung 21: Darstellung der Ströme bei $R = 100 \, \Omega$ und $C = 10 \, \mu\text{F}$ (oben) bzw. $C = 100 \, \mu\text{F}$ (unten). Der Strom durch die Diode ergibt sich der Theorie nach (Kirchoff) aus der Summe des Stromes durch den Kondensator und des Verbrauchers. Man sieht, dass bei der Sperrung der Diode der Strom aus dem Kondensator in den Verbraucher fließt (negativer Strom).

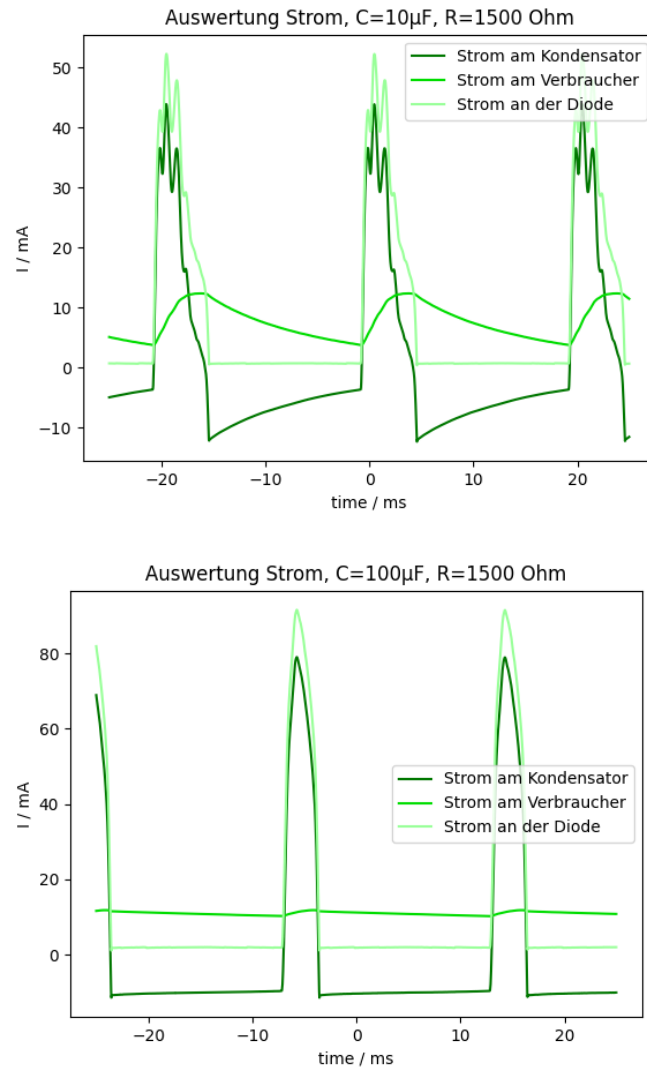


Abbildung 22: Darstellung der Ströme bei $R = 1500\ \Omega$ und $C = 10\ \mu\text{F}$ (oben) bzw. $C = 100\ \mu\text{F}$ (unten). Die Erklärung ergibt sich analog zu Grafik 21.

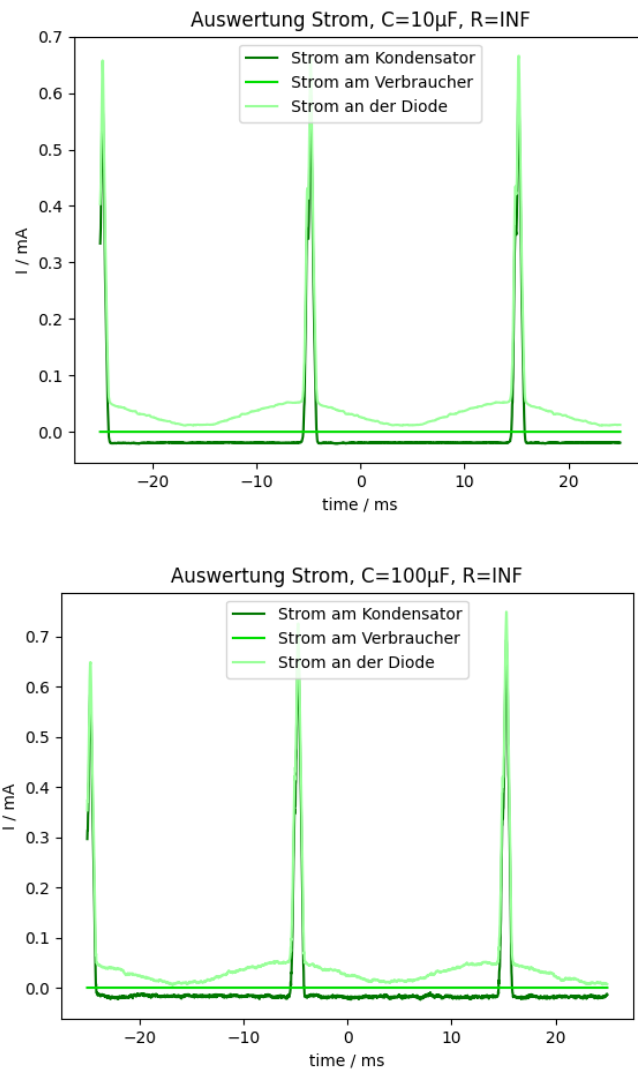


Abbildung 23: Darstellung der Ströme bei unendlich großem Widerstand im Verbraucher (Leerlauf der Schaltung). Bei einer Spannungsspitze lässt die Diode Strom durch, der dann für die Ladung des Kondensators verwendet wird. Man sieht, dass der Strom am Verbraucher konstant 0 ergibt. Oben ist die Darstellung mit $C = 10 \mu\text{F}$ und unten mit $C = 100 \mu\text{F}$ dargestellt.

7 Diskussion

7.1 Strom-Spannungscharakteristik einer Gleichrichterdiode

Die Strom-Spannungscharakteristik wurde in den Grafiken 14 und 15 dargestellt. Bei der Durchlassrichtung ist eine Erhöhung des Stromes zwischen 0.7 V und 0.8 V zu erkennen. Gemäß des Datenblattes von IN4007 Dioden ([9]), sieht man hier eine Übereinstimmung. Das Verhalten ist damit konform mit den Erwartungen. Über die Sperrrichtung lässt sich durch das Datenblatt nichts aussagen, da in diesem der Sperrstrom als $< 5 \mu\text{A}$ (bzw. $< 50 \mu\text{A}$ bei 100°C) charakterisiert ist. Spannungen im Bereich von Nanoampere sind daher zu vernachlässigen. Um den Strom zu erhöhen, müsste eine Durchbruchspannung angelegt werden, die deutlich größer ist. Dadurch würde die Diode zerstört werden.

7.2 Strom-Spannungscharakteristik einer Zenerdiode

Die Kennlinie der Zenerdiode ist in Grafik 17 gezeichnet. Gemäß der Kennlinie sieht man, dass die Zenerspannung etwas zwischen 4.5 V und 5 V auftritt. Das entspricht den 4.7 V (bzw im angegebenen Bereich) aus dem Datenblatt. Damit scheint die Messung korrekt zu sein.

7.3 Gleichrichterschaltung mit unterschiedlichen Glättungskondensatoren und Belastungswiderständen

In diesem Fall kann der Verbrauchswiderstand und die Kapazität des Kondensators variieren. Es zeigt sich deutlich, dass die Größe des Kondensators an den Verbrauchswiderstand angepasst werden muss, um eine konstante Gleichspannung zu garantieren. Gemäß [11] gilt für die Entladungszeit eines Kondensators

$$\tau = R \cdot C$$

wobei nach der Zeitspanne τ noch $\frac{1}{e} \approx 37\%$ der Spannung übrig ist. Daher bleibt die Gleichspannung erhalten, wenn τ möglichst groß wird. Das geht zum einen durch einen Kondensator mit großer Kapazität. Da wird viel Energie gespeichert, damit der Verbraucher mit positiver Spannung versorgt wird, während die Wechselstromquelle eine negative Phase durchläuft. Bei kleinen Widerständen (und damit höheren Stromfluss) kann die Spannung abfallen, wenn der Kondensator sich zu schnell entlädt. Daher sind bei kleinen Verbraucherwiderständen stärkere Kondensatoren erforderlich. Befindet sich die Schaltung im Leerlauf (kein Verbrauchswiderstand), dann kann auch ein kleiner Kondensator die Spannung halten. Das sieht man in Grafiken 10 und 13.

8 Zusammenfassung

9 Literaturverzeichnis

- [1] Moodle-Unterlagen zum Versuch, bereitgestellt von der Karl-Franzens-Universität Graz.
- [2] <https://www.chemie.de/lexikon/Halbleiter.html>, 22.11.2020 23:25.
- [3] <https://physik.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/Bandermodell>, 22.11.2020 23:28.
- [4] <https://www.greelane.com/wissenschaft-technologie-mathematik/wissenschaft/examples-of-electrical-conductors-and-insulators-608315/>, 22.11.2020 23:29.
- [5] <https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/halbleiter>, 22.11.2020 23:32.
- [6] <https://www.leifiphysik.de/elektronik/einfuehrung-die-elektronik/grundwissen/dotierte-halbleiter>, 22.11.2020 23:40.
- [7] <https://www.leifiphysik.de/elektronik/halbleiterdiode/grundwissen/p-n-uebergang-halbleiterdiode>, 24.11.2020 00:08.
- [8] <https://www.elektronik-kompodium.de/sites/grd/0112072.htm>, 24.11.2020 00:09.
- [9] <https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/gl/000162272DS01/datenblatt-162272-diotec-si-gleichrichterdiode-1n4007-do-204al-1000-v-1-a.pdf>, 28.11.2020, 09:22.
- [10] <https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000168265DS01/datenblatt-168265-on-semiconductor-z-diode-1n5337brlg-gehaeuseart-halbleiter-axial-zener-spannung-47-v-leistung-max-ptot-5-w.pdf>, 28.11.2020, 09:35.
- [11] W. Demtröder: *Experimentalphysik 2 - Elektrizität und Optik*, 7. Auflage, 2017.